 


# Computer Organization


0616058\_0617052

Architecture diagram:

## 1-bit ALU



## 32-bit ALU

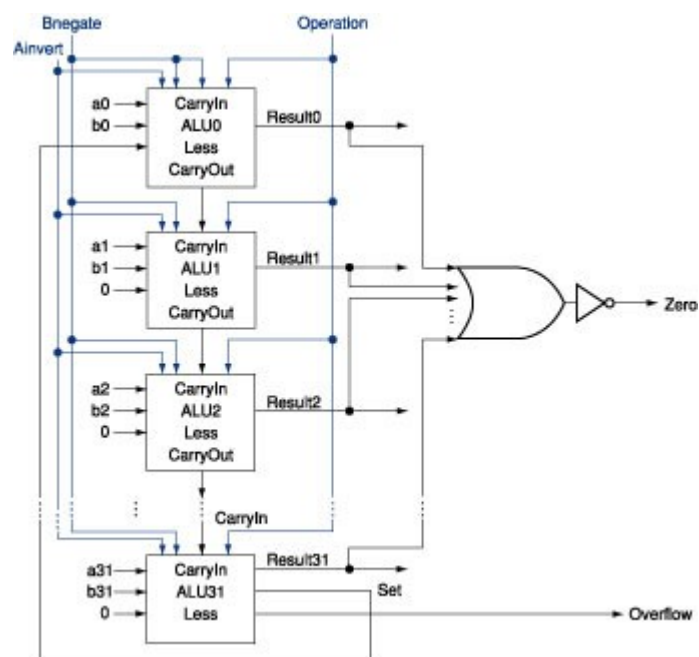

## Detailed description of the implementation:

ALU action	Name	ALU control input
And	And	0000
Or	Or	0001
Add	Addition	0010
Sub	Subtract	0110
Nor	Nor	1100
Nand	Nand	1101
Slt	Set less than	0111

### Basic Control:


1. And,Or,Nand,Nor Implementation :

做出 And 和 Or 後, 可以透過控制 invert bit 來做出 Nand 和 Nor

2. Add,Sub Implementation :

做出 adder 後, 同理可以透過控制 invert bit 來完成 Subtractor

Adder:

 

3. Slt implementation :

同號時考慮減法出來的結果,  $MSB = 1$  則  $lt = 1$ ,

異號時只要 A  $MSB = 1$  則  $lt = 1$

### **ZCV control signal :**

1. Zero :

檢查(Result 是否 == 0), 是的話 Zero =1 ;反之 Zero =0

2. Carryout :

在每一個 adder 或 subtractor 算出 Cout 後, 下一個 adder 或 Subtractor 才會有 Cin, 因此需要等待一個 bit 一個 bit 做完

3. Overflow :

考慮加法會 overflow 的情況, 當兩數同號的時候有可能會出現 overflow

兩數為正 : MSB = 1, 第 32 bit 有 Cin 沒有 Cout

兩數為負 : MSB = 0, 第 32 bit 有 Cout 沒有 Cin

其他 : 第 32 bit 有 Cin 就會有 Cout

結論 : 當第 32 bit Cin 與 Cout 沒有同時出現就是 overflow

### **Problems encountered and solution:**

Problems : Zero 和 Carryout 在 Slt 本來是錯誤的

Solution : 後來我們將 result 丟到新的 wire(result\_n) 就成功了

### **Lesson learnt (if any):**

ALU 的功能以及基本構造

### **Reference :**

[https://www.cs.drexel.edu/~jjohnson/2012-13/fall/cs281\\_fa12/labs/vhdl\\_32-bit\\_ALU.html](https://www.cs.drexel.edu/~jjohnson/2012-13/fall/cs281_fa12/labs/vhdl_32-bit_ALU.html)

[https://github.com/chengchingwen/slt\\_alu](https://github.com/chengchingwen/slt_alu)

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B3%95%E5%99%A8>

<http://programmermagazine.github.io/201310/htm/article4.html>

<https://github.com/xatier/COlab2/blob/master/ALU.v>

<http://web.cse.ohio-state.edu/~teodorescu.1/download/teaching/cse675.au08/>

[Cse675.02.F.ALUDesign\\_part1.pdf](#)